

Gain Calculations.

Friday, December 2, 2022

1:13 PM

$$A_V (\text{voltage gain}) = V_{out} / V_{in} \quad , \quad \% \text{ error} = \left| \frac{\text{observed val} - \text{actual val}}{\text{actual val}} \right| \times 100$$

CE:

$$A_V (\text{experimental}) = \frac{2.09 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{10.45}$$

$$A_V (\text{simulated}) = \frac{2.02 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{10.1}$$

$$A_V (\text{theoretical}) = 11$$

$$\% \text{ error (theoretical vs exp)}: \left| \frac{10.45 - 11}{11} \right| \times 100 = \underline{5\%}$$

→ within reasonable bounds

$$\% \text{ error (theoretical vs simulated)}: \left| \frac{10.1 - 11}{11} \right| \times 100 = \underline{8\%}$$

→ not within the 5% bound

CC

$$A_V (\text{exp}) = \frac{0.215 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{1.075}$$

$$A_V (\text{sim}) = \frac{0.197 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{0.985}$$

$$A_V (\text{theo}) = 1$$

$$\% \text{ error (theo - exp)}: \left| \frac{1.075 - 1}{1} \right| \times 100 = \underline{7.5\%}$$

$$\% \text{ error (theo - sim)}: \left| \frac{0.985 - 1}{1} \right| \times 100 = \underline{1.5\%}$$

Coupled:

$$A_V (\text{exp}) = \frac{2.11 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{10.55}$$

$$A_V (\text{sim}) = \frac{2.40 \text{ V}}{0.200 \text{ V}} = \underline{12}$$

$$A_V (\text{theo}) = 11$$

$$\% \text{ error (theo - exp)}: \left| \frac{10.55 - 11}{11} \right| \times 100 = \underline{4\%}$$

$$\% \text{ error (theo - sim)}: \left| \frac{12 - 11}{11} \right| \times 100 = \underline{9\%}$$